


Eletrônica para o teste no IPEV

Como a ideia é apenas acionar o paraquedas, vamos pensar no sistema mais simples possível: um sensor para medir a altura (barômetro), um microcontrolador para executar o código (arduino nano), e um acionador (transistor).

Materiais:

- Microcontrolador (Arduino Nano)
- Barômetro/Altímetro (BMP280)
- Transistor/Mosfet (IRL540)
- Módulo Micro SD + Cartão SD
- Bateria 9V
- Placa perfurada
- LED

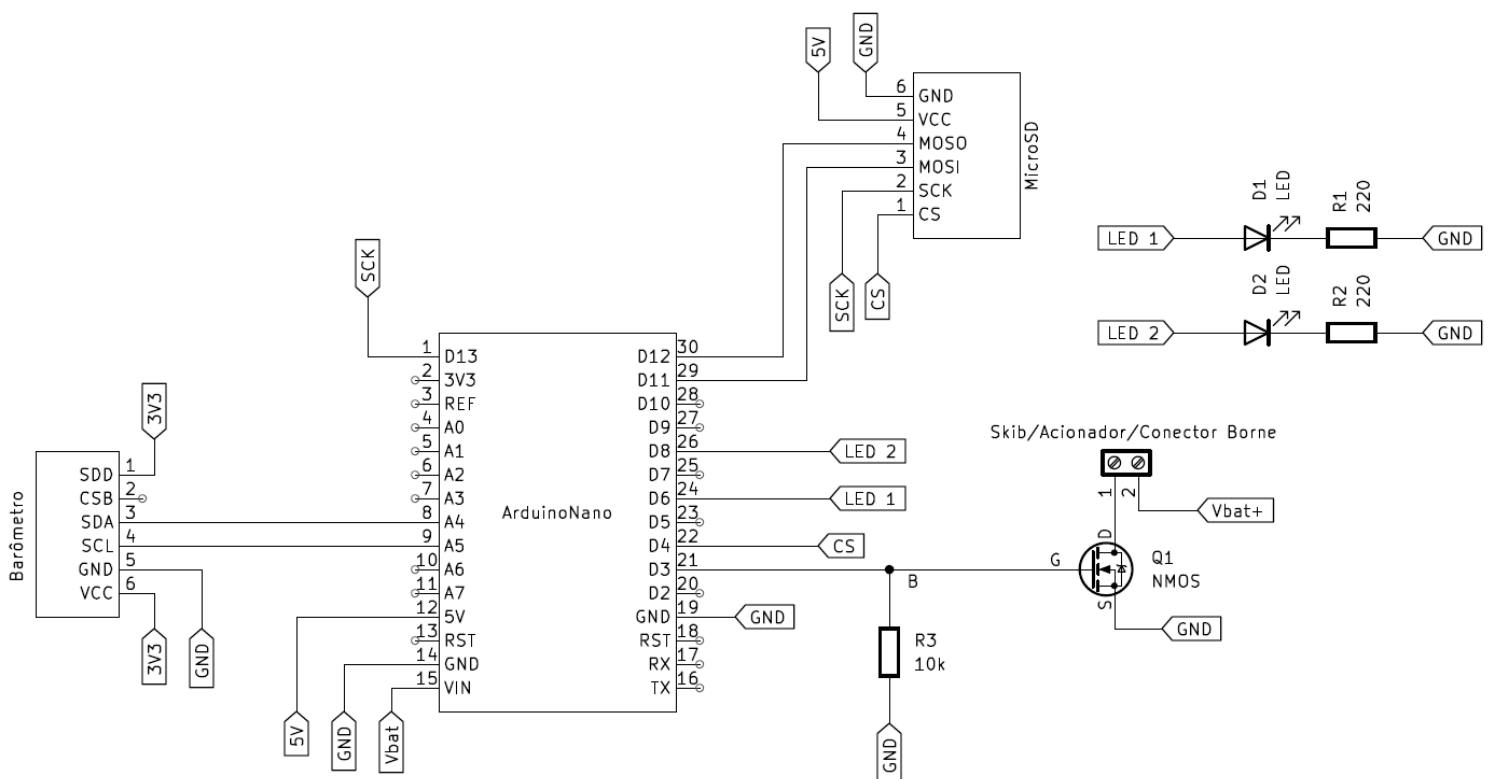Esquemático: (**) Utilizando o mosfet IRL540



Cuidados:

- Tomar cuidado para as conexões estarem isoladas umas das outras na hora de soldar a placa perfurada!!! Muito cuidado com as conexões no mosfet, existe a possibilidade de queimar o arduino se tiver curto no mosfet.


Código:

- Versão do foguete voando para cima pronta.
- Versão do foguete caindo, em desenvolvimento


Testes:


- O ideal era testar com um skid ou um acionador, mas dá pra testar com buzzer, led ou algum outro componente eletrônico.

() Conexões Mosfet:**

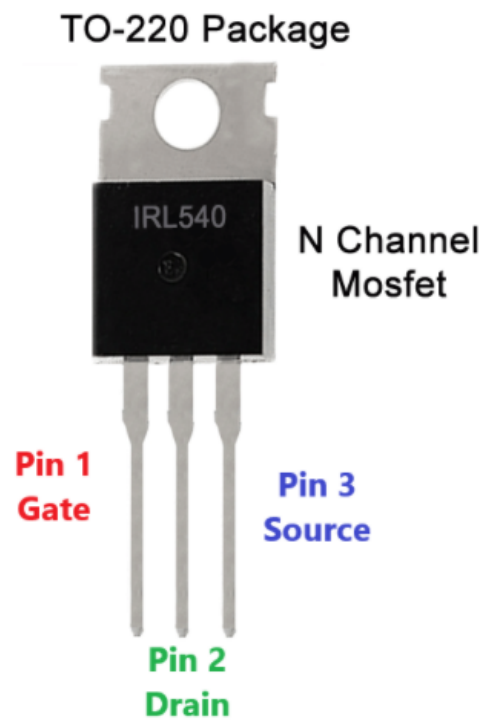

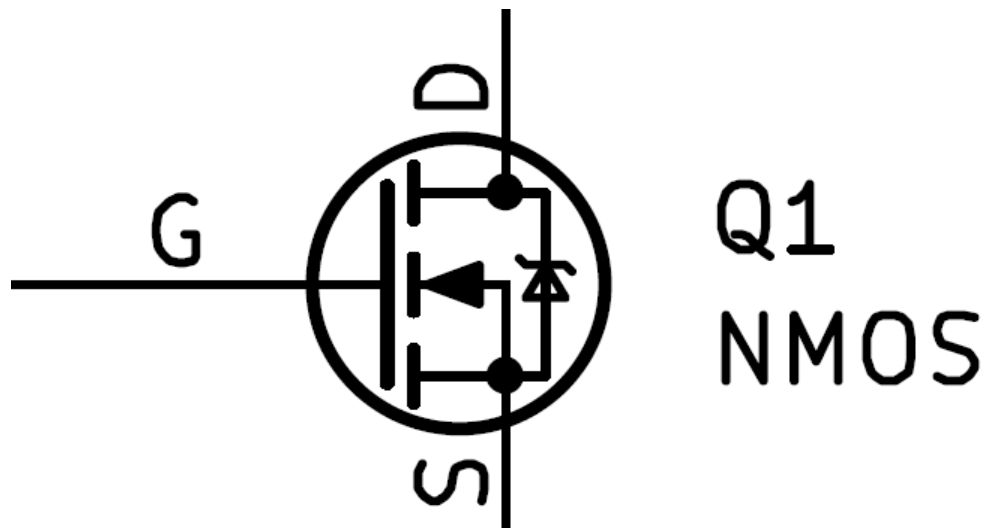O mosfet acima equivale ao seguinte símbolo:



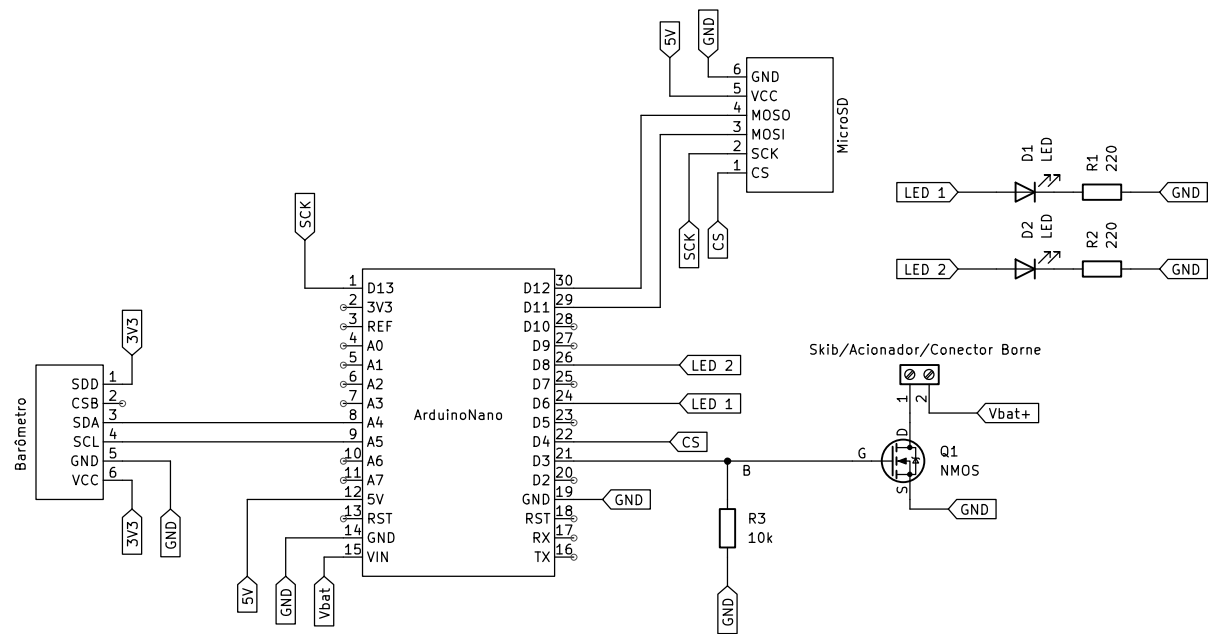

Sheet: /
File: minifoguetes.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.8

Rev:

Id: 1/1